

Laboratorio 04

Ejercicios slides

1. Obtener y analizar el waveform de la FSM simple [Ejercicio 1 FSM]

Expected Output

```
> iverilog -o a.out a_gt_eq_six.v a_gt_eq_six_tb.v
> vvp a.out
a2. a1. a0 = 000, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 001, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 010, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 011, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 100, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 101, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 110, a_gt_eq_six = 1
a2. a1. a0 = 111, a_gt_eq_six = 1
```

COMPUTER ARCHITECTURE-GS2201/2020-I


6

UTEC

Output conseguido

```
→ sl1 ./a.out
a2. a1. a0 = 000, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 001, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 010, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 011, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 100, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 101, a_gt_eq_six = 0
a2. a1. a0 = 110, a_gt_eq_six = 1
a2. a1. a0 = 111, a_gt_eq_six = 1
→ sl1
```

 Entonces puedo confirmar que el código funciona, entonces es hora de verificar el gtkwave



Efectivamente, como se puede ver en el gtkwave el valor de `a_gt_eq_six` depende de `a2` y `a1`, si estos están en 1 el valor de `a_gt_eq_six` es 1, de lo contrario es 0. (`a1` y `a2` son 1 solamente cuando el número es mayor a 6)

2. Realizar la implementación behavioral de la FSM con tres salidas Z1, Z2, Z3.

3. Realizar la implementación behavioral de la FSM del ejercicio del caracol.

```
module snail(clk, rst, bit, y);
    input clk, rst, bit;
    output y;

    reg[3:0] state_1, state_2;

    parameter s0 = 4'b0000;
    parameter s1 = 4'b0001;
    parameter s2 = 4'b0010;
    parameter s3 = 4'b0100;
    parameter s4 = 4'b1000;

    always @ (posedge clk, posedge rst)
        if(rst) state_1 = s0;
        else state_1 <= state_2;

    always @(*)
        case(state_1)
            s0: if(bit)state_2 = s1;
                else state_2 = s0;

            s1: if(bit)state_2 = s2;
                else state_2 = s0;

            s2: if(bit)state_2 = s3;
                else state_2 = s2;

            s3: if(bit)state_2 = s4;
                else state_2 = s0;

            s4: if(bit)state_2 = s2;
                else state_2 = s0;

        endcase
    assign y = (state_1 == s4);
endmodule
```

Ejercicio: FSM del Thunderbird

Diseño

Diagrama de estados

 


Tabla de transición de estados

s	reset	derecha	izquierda	s'
x	1	x	x	s0
s0	0	1	1	s0
s0	0	0	0	s0
s0	0	1	0	s4
s0	0	0	1	s1
s1	0	x	x	s2

s2	0	x	x	s3
s3	0	1	0	s4
s3	0	0	1	s1
s3	0	0	0	s0
s3	0	1	1	s0
s4	0	x	x	s5
s5	0	x	x	s3

Básicamente lo que hice en el diseño fue analizar el video que se nos adjuntó en el documento y en base a eso empecé a formar una idea que como funcionaria esta simulación. Como se aprecia en el video, una vez prendida una de las luces, sea de izquierda o de derecha, las otras luces se prenden después de un tiempo x sin tener que recibir ningún otro input.

Implementación

```
module pajaro(clk, rst, izq, der, out);
  input clk, rst, izq, der;
  output [2:0] out;
  reg [2:0] state_1, state_2;

  parameter s0 = 3'b000;
  parameter s1 = 3'b001;
  parameter s2 = 3'b011;
  parameter s3 = 3'b111;
  parameter s4 = 3'b100;
  parameter s5 = 3'b110;

  Termite // ¡ui básicamente estoy reciclando lo del snail con cambios

  always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst) state_1 = s0;
    else state_1 <= state_2;

  always @(*)
    case(state_1)
      s0: if((izq & der) || ~(izq || der)) state_2 = s0;
      else if(der) state_2 = s4;
      else state_2 = s1;
      s1: state_2 = s2;
      s2: state_2 = s3;
      s3: if(~izq & der) state_2 = s4;
           else if(izq & ~der) state_2 = s1;
           else state_2 = s0;
      s4: state_2 = s5;
      s5: state_2 = s3;
    endcase

  assign out = state_1;
endmodule
```

Como dice el comentario en la implementación, se está usando una estructura parecida al del caracol del ejercicio anterior, debido a que ambos son máquinas de estados. Pero muy aparte de eso podemos ver que en los casos se está aplicando lo mostrado en la tabla superior. Partimos del estado 0 y dependiendo de que reciba este nos moveremos al siguiente estado.

```
timescale 1ns/1ns
module pajaro_tb;
  reg clk, rst, izq, der;
  output wire [2:0] out;
  always #1 clk = ~clk;
  always #1 rst = 0;
  pajaro dodo(clk, rst, izq, der, out);
  initial begin
    clk <= 1;
    rst <= 1;
    izq <= 1;
    der <= 0;
    #3 izq = 1;
    #3 der = 0;
    #5 der = 1;
    #10 izq = 1;
    #4 der = 0;
    #4 izq = 0;
    #1 der = 1;
    #7 $finish;
  end
  initial begin
    $dumpfile("pajaro.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

En el testbench especificamos con que valores comienza la simulación, clock 1, reset 1, izquierda 1 y derecha 0, de ahí partimos con la simulación.

Aquí podemos apreciar los waves de la simulación, los cuales son los previstos con lo que habíamos visto anteriormente.

